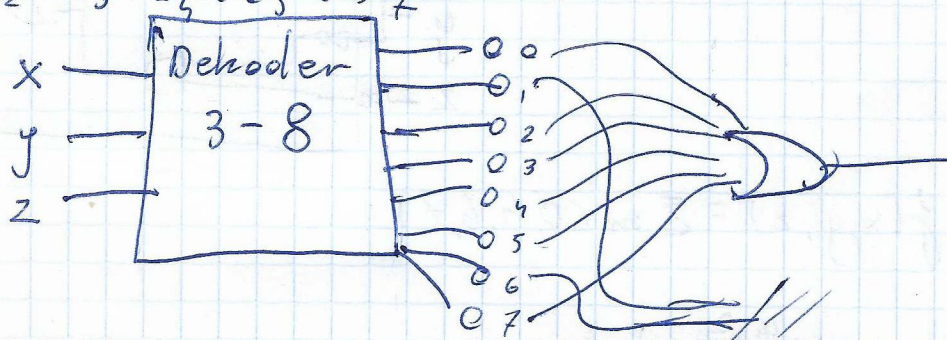


$$1. f(x, y, z) = \sum m(0, 2, 3, 4, 5, 7)$$


x	y	z	0_7	0_6	0_5	0_4	0_3	0_2	0_1	0_0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0
1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0

$$f(x, y, z) = 0_0 + 0_2 + 0_3 + 0_4 + 0_5 + 0_7$$

Do bramki or
wystarczy więc tylko
podpiąć odpowiednie
wyjścia dekodera.




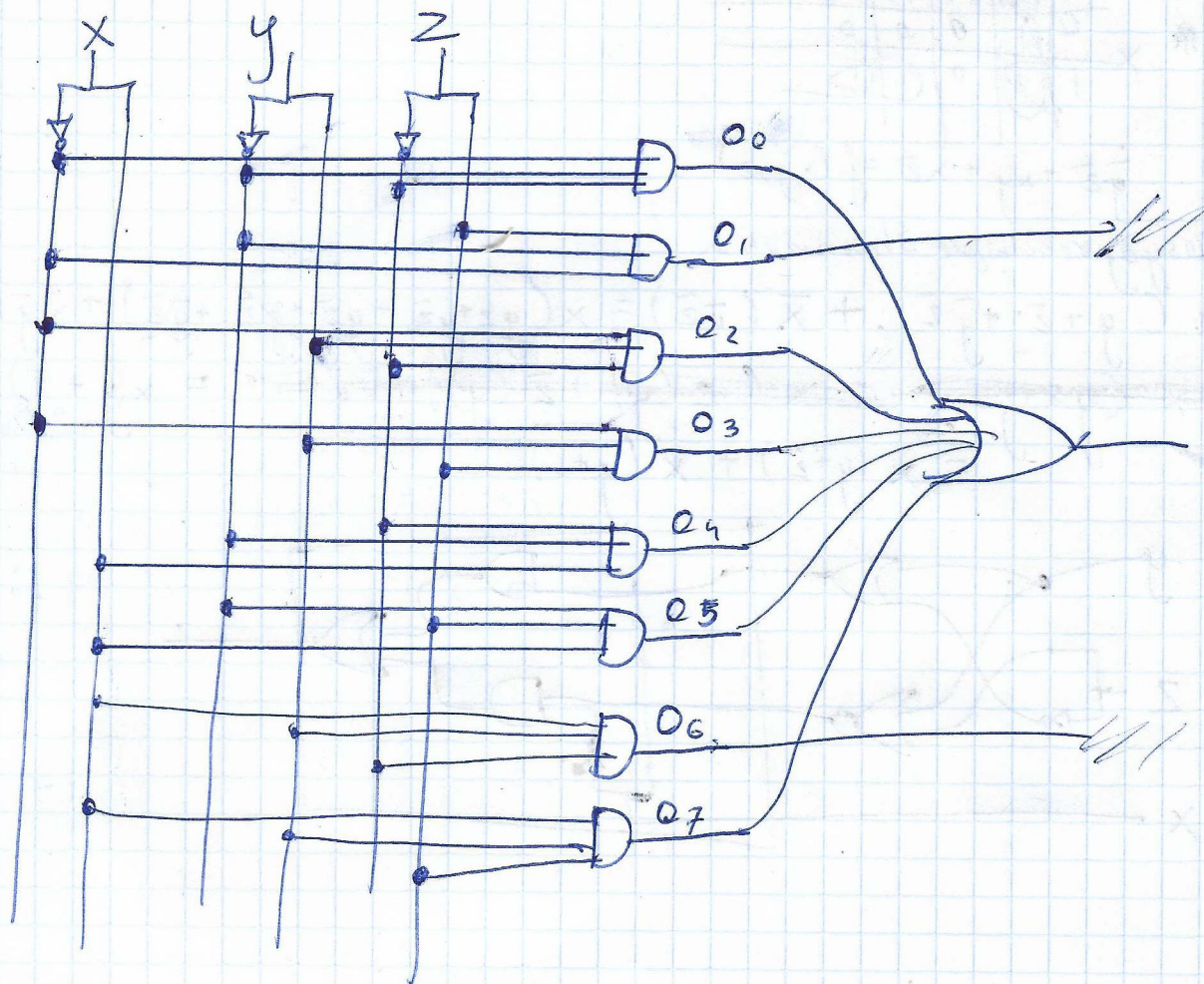
$$\begin{aligned} 0_0 &= \bar{x}\bar{y}\bar{z} \\ 0_1 &= \bar{x}\bar{y}z \\ 0_2 &= \bar{x}y\bar{z} \\ 0_3 &= \bar{x}yz \\ 0_4 &= x\bar{y}\bar{z} \\ 0_5 &= x\bar{y}z \\ 0_6 &= xy\bar{z} \\ 0_7 &= xyz \end{aligned}$$



2. $f(x, y, z) = \bar{y}\bar{z} + xy$

x	y	z	$\bar{y}\bar{z} + xy$
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1

y	out
0	\bar{z}
1	x

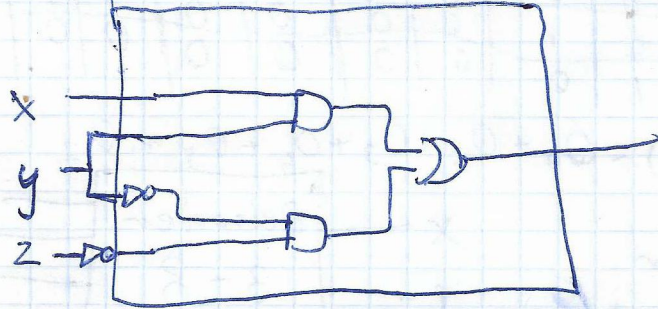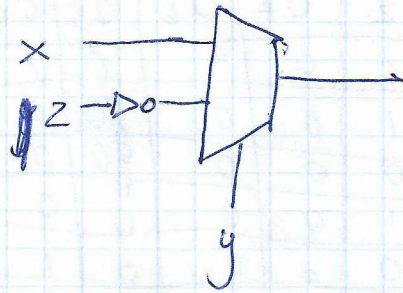


3. $f(x, y, z) = \sum m(0, 4, 6, 7)$

	00	01	11	10
x	0	1	0	0
	1	1	0	1

$\bar{y}\bar{z} + xy + x\bar{z} = f(x, y, z)$

Stages de technique Shannon
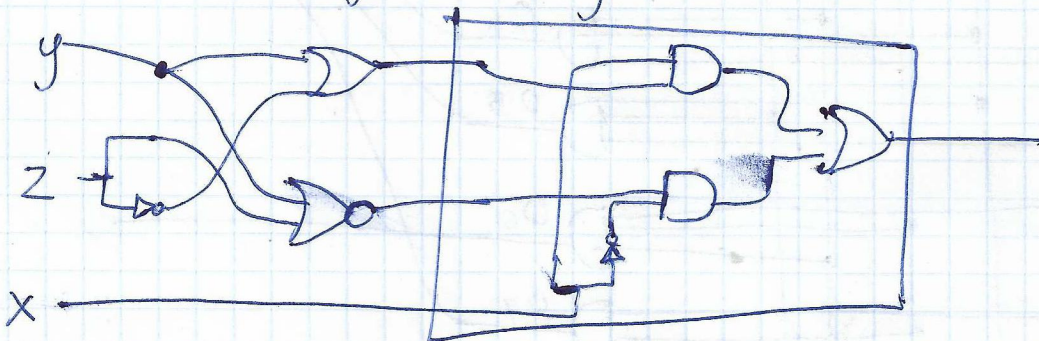
$$\begin{aligned}
 f(x, y, z) &= x(y + \bar{z} + y\bar{z}) + \bar{x}(\bar{y}\bar{z}) = x(yz + y\bar{z} + y\bar{z} + \bar{y}\bar{z}) + \bar{x}\bar{y}\bar{z} = \\
 &= x(yz + y\bar{z}) + \bar{x}\bar{y}\bar{z} = x(z(y) + \bar{z}(y)) + \bar{x}\bar{y}\bar{z} = x(y + \bar{z}) + \bar{x}\bar{y}\bar{z} \\
 &= x(y + \bar{z}) + \bar{x}(y + z)
 \end{aligned}$$



4. $f(x, y, z) = \bar{y} + \bar{x}\bar{z} + xz$ Stosujemy rozwinięcie Shannona


$$\begin{aligned}
 f(x, y, z) &= x(\bar{y} + z) + \bar{x}(\bar{y} + \bar{z}) = \\
 &= x\bar{y} + xz + \bar{x}\bar{y} + \bar{x}\bar{z} = \\
 &= y(xz + \bar{x}\bar{z}) + \bar{y}(x + \bar{x}) + xz + \bar{x}\bar{z} = \\
 &= yxz + y\bar{x}\bar{z} + \bar{y}x + \bar{y}\bar{x} + yxz + y\bar{x}\bar{z} = \\
 &= z(yx + \bar{y}x + \bar{y}\bar{x} + y\bar{x}) + \bar{z}(\bar{y}\bar{x} + y\bar{x} + \bar{y}x + y\bar{x}) = \\
 &= zyx + z\bar{y}x + z\bar{y}\bar{x} + zy\bar{x} + \bar{z}\bar{y}\bar{x} + \bar{z}y\bar{x} + z\bar{y}x + z\bar{y}x = \\
 &= \sum m(0, 1, 2, 4, 5, 7)
 \end{aligned}$$

$$\bar{y} + \bar{x}\bar{z} + xz$$

x	y	z	wyjsze
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

Zatem uzyskaliśmy wszystkie mintermy.

8. $f(x, y, z) = yz + xz + \bar{y}z$

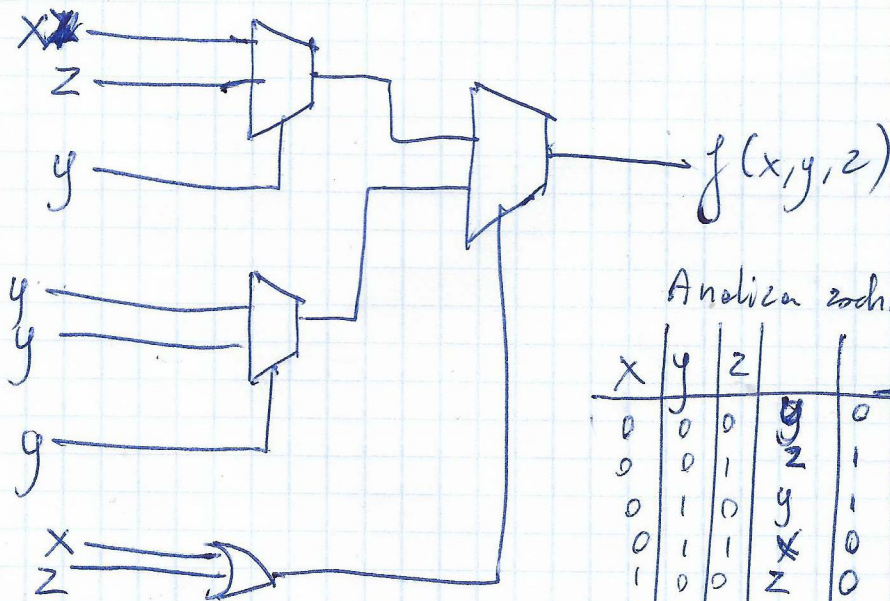

x	y	z	f(x, y, z)
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

Analiza zachowania układów

x	y	z	yz	xz	yz
0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	1
0	1	0	0	0	1
0	1	1	1	0	0
1	0	0	0	0	0
1	0	1	0	1	1
1	1	0	0	1	1
1	1	1	1	1	1